

صورت سوال آزمایش ۲ قسمت مالتی پلکسر

یک مالتی پلکسر 4×1 (ورودی و خروجی تک بیتی) را یک بار با ساختار ارجاع شرطی و یکبار با ساختار ارجاع انتخابی به طور جداگانه پیاده‌سازی کنید.

سپس به وسیله یکی از ساختارهای پیاده‌سازی شده قسمت قبل یک مالتی پلکسر 16×1 (ورودی و خروجی تک بیتی) پیاده‌سازی کنید.

ساختار قسمت دو سوال همراه با اتصالات بین مالتی پلکسرها را رسم کنید (در سطح ماژول).